



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA)
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS (CMPF)
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA (DETEC)

CAPACITA UFERSA

Introdução ao VHDL

Prof.: Pedro Thiago Valério de Souza
UFERSA – Campus Pau dos Ferros
pedro.souza@ufersa.edu.br

Linguagem de Descrição de *Hardware*

- Uma linguagem de descrição de hardware (HDL - *Hardware Description Language*) é a linguagem textual usada para descrever o hardware a ser sintetizado em uma FPGA/CPLD;
- Linguagens comuns:
 - AHDL (*Altera Hardware Description Language*);
 - VHDL (VHSIC - *Very High Speed Integrated Circuits - Hardware Description Language*);
 - Verilog/SystemVerilog;
 - System C;
- Dentre as linguagens de descrição de hardware destaca-se o VHDL;


Linguagem de Descrição de *Hardware*

- **Vantagens na utilização do HDL:**
 - Projetos independentes da tecnologia (CPLD/FPGA);
 - Portabilidade;
 - Facilidade de atualização dos projetos;
 - Projeto em um nível mais alto de abstração;
 - Redução do tempo de projeto, de testes e implementação;
 - Simplificação quanto a sua documentação;
- **Desvantagens na utilização do HDL:**
 - O *hardware* gerado geralmente é menos otimizado.

Estrutura do Código VHDL

- Não é *case-sensitive*;
- Espaços em branco não são interpretados;
- --: Comentário em uma linha;
- As regras para formação de identificadores são:
 - Só é permitido letras, números e *underline* (_);
 - O primeiro caractere deve ser uma letra;
 - O último não pode ser *underline*;
 - Não são permitidos 2 *underline* em sequência;
 - Letras maiúscula e minúscula são equivalentes (não é *case-sensitive*);

Estrutura do Código VHDL

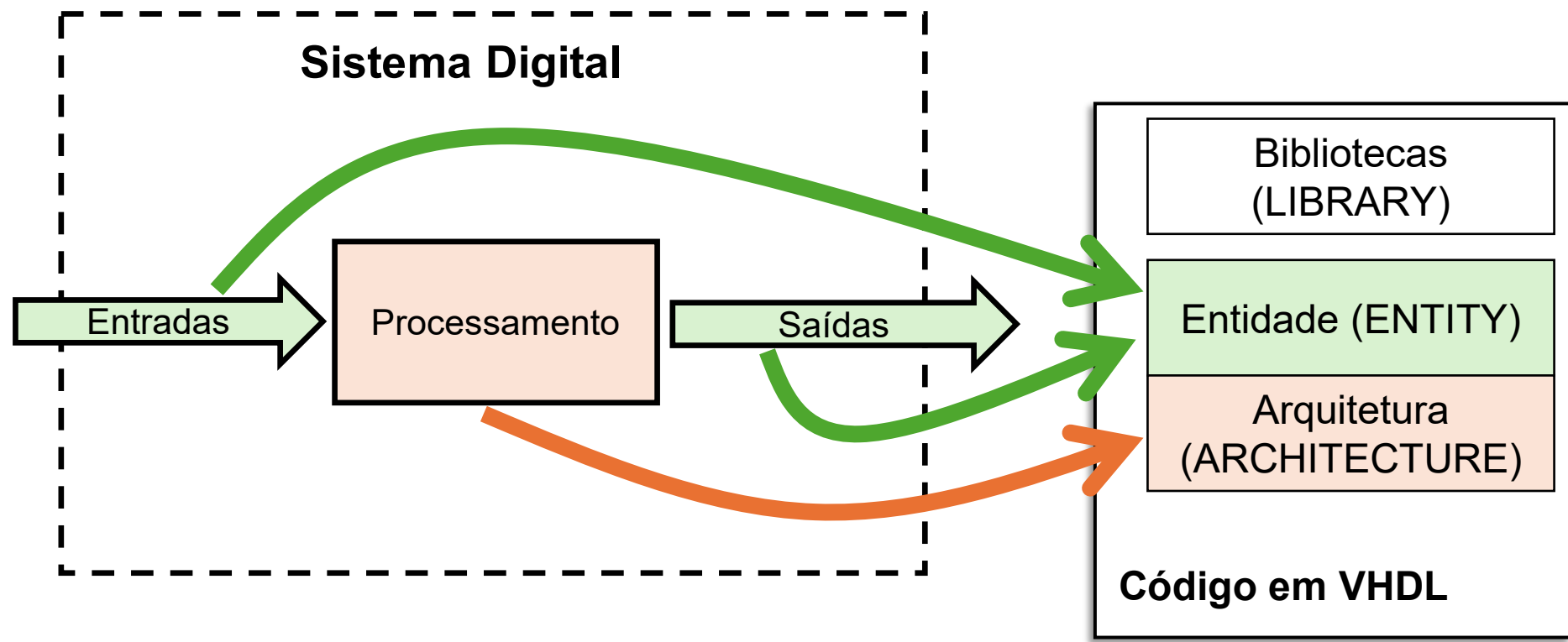

Estrutura do Código VHDL

- Bibliotecas (LIBRARY):
 - Trecho **eletivo** que informa que funções extras serão utilizadas no código VHDL;
 - Declaração:

```
LIBRARY library_name;  
USE library_name.package_name.package_parts;
```



Estrutura do Código VHDL

Biblioteca	Pacote	Uso típico
std	standard	Define o padrão BIT e BIT_VECTOR, que admite apenas valores ALTO e BAIXO.
	textio	Trabalhar com textos e arquivos
	env	Para comunicação com a simulação

Estrutura do Código VHDL

Biblioteca	Pacote	Uso típico
ieee	<i>std_logic_1164</i>	Define os padrões STD_LOGIC, STD_LOGIC_VECTOR, que além dos níveis ALTO e BAIXO, admite também <i>don't care</i> , alta impedância, entre outros.
	<i>numeric_bit</i>	Para implementar circuitos aritméticos inteiros sem sinal ou com sinal; tem BIT como tipo base.
	<i>numeric_std</i>	Mesmo que o NUMERIC_BIT, porém tendo o STD_LOGIC como base. Utiliza tipos UNSIGNED e SIGNED.
	<i>numeric_std_unsigned</i>	Permite trabalhar com STD_LOGIC_VECTOR como UNSIGNED.

Estrutura do Código VHDL

- Bibliotecas (LIBRARY):
 - Pacotes não padronizadas:

Biblioteca	Pacote	Uso típico
ieee	<i>std_logic_arith</i>	Especifica os tipos UNSIGNED e SIGNED
	<i>std_logic_signed</i>	Realiza operações aritméticas sobre dados do tipo SIGNED. Preferir a NUMERIC_STD, se disponível.
	<i>std_logic_unsigned</i>	Realiza operações aritméticas sobre dados do tipo UNSIGNED. Preferir a NUMERIC_STD, se disponível.

- Exemplos de declaração:

```
LIBRARY ieee;           -- 0 ponto-e-virgula (;) indica
USE ieee.std_logic_1164.all; -- o fim de uma estrutura
```

Estrutura do Código VHDL

- Tipos no VHDL:
 - O VHDL é fortemente tipada, portanto é necessário definir os tipos dos identificadores;

Biblioteca	Pacote	Tipo	Comentário
std	standard	BIT	0, 1
		BIT_VECTOR	Vetor de tipo BIT
		BOOLEAN	true,false
		BOOLEAN_VECTOR	Vetor de tipo BOOLEAN
		INTEGER	Inteiro 32-bits com sinal
		INTEGER_VECTOR	Vetor de INTEGER
		NATURAL	Inteiro positivos
		POSITIVE	Inteiros > 0
		CHARACTER	Caractere (ISO 8859-1)
		STRING	Vetor de caracteres
ieee	std_logic_1164	STD_ULOGIC	1, 0, Z, W, L, H, -, U, X
		STD_ULOGIC_VECTOR	Vetor de STD_ULOGIC
		STD_LOGIC	STD_ULOGIC resolvido
		STD_LOGIC_VECTOR	Vetor de STD_LOGIC
	numeric_std numeric_std_unsigned	UNSIGNED	Inteiro sem sinal
		SIGNED	Inteiro com sinal

Estrutura do Código VHDL


- Tipos no VHDL:
 - Conversões entre tipos:

Tipo de dado	Para o tipo de dado	Função de conversão
<i>unsigned, signed</i>	<i>std_logic_vector</i>	<i>std_logic_vector(a)</i>
<i>signed, std_logic_vector</i>	<i>unsigned</i>	<i>unsigned(a)</i>
<i>unsigned, std_logic_vector</i>	<i>signed</i>	<i>signed(a)</i>
<i>unsigned, signed</i>	<i>integer</i>	<i>to_integer(a)</i>
<i>natural</i>	<i>unsigned</i>	<i>to_unsigned(a, size)</i>
<i>integer</i>	<i>signed</i>	<i>to_signed(a, size)</i>

Estrutura do Código VHDL

- Tipos no VHDL:
 - Declaração de Barramentos:

```
STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNT0 0);
```

 


Cada posição corresponde a um tipo STD_LOGIC.

Estrutura do Código VHDL

- **Entidade (ENTITY):**

- Bloco **obrigatório** que descreve as interfaces de entrada e saída do sistema digital;
- Como prática, se designa o nome do arquivo VHDL com o mesmo nome da entidade;
- Utilização da diretiva **PORT**;
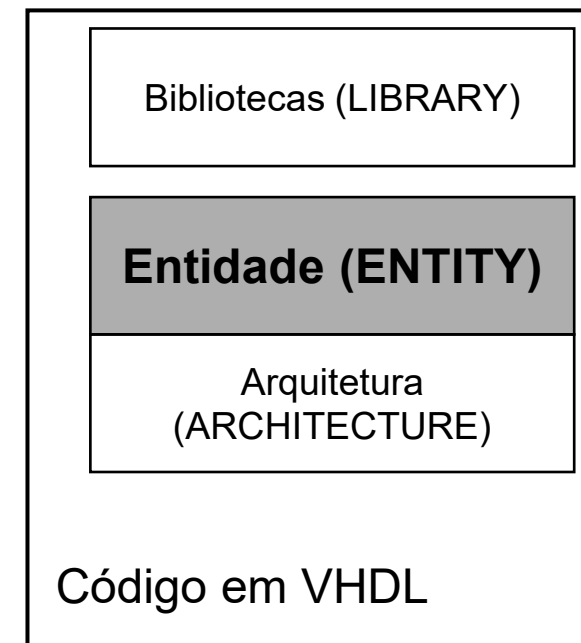
```
ENTITY nome_da_entidade IS
    PORT (
        nome_da_porta : modo_de_operação tipo_da_porta;
        nome_da_porta : modo_de_operação tipo_da_porta;
        ...);
END nome_da_entidade;
```



Estrutura do Código VHDL

- Entidade (ENTITY):
 - Nome da entidade: deve seguir as regras dos identificadores.

```
ENTITY nome_da_entidade IS
  PORT (
    nome_da_porta : modo_de_operação tipo_da_porta;
    nome_da_porta : modo_de_operação tipo_da_porta;
    ...);
END nome_da_entidade;
```



Estrutura do Código VHDL

- Entidade (ENTITY):
 - Modo de operação:

```
ENTITY nome_da_entidade IS
    PORT (
        nome_da_porta : modo_de_operação tipo_da_porta;
        nome_da_porta : modo_de_operação tipo_da_porta;
        ...);
END nome_da_entidade;
```



Modo	Descrição
IN	Entrada.
OUT	Saída.
INOUT	Bidirecional (Entrada e Saída).

Estrutura do Código VHDL

- Entidade (ENTITY):
 - Tipo da porta:

```
ENTITY nome_da_entidade IS
  PORT (
    nome_da_porta : modo_de_operacao tipo_da_porta;
    nome_da_porta : modo_de_operacao tipo_da_porta;
    ...);
END nome_da_entidade;
```



Tipo da Porta	Comentários	Biblioteca
BIT	Valores lógicos 0 ou 1.	
BIT_VECTOR	Coleção do tipo BIT.	
STD_LOGIC	Define outros tipos além do “0” e “1”, como don’t care (X) e alta impedância (Z).	<i>ieee.std_logic_1164</i>

Estrutura do Código VHDL

- Entidade (ENTITY):
 - Tipo da porta:

```
ENTITY nome_da_entidade IS
  PORT (
    nome_da_porta : modo_de_operacao tipo_da_porta;
    nome_da_porta : modo_de_operacao tipo_da_porta;
    ...);
END nome_da_entidade;
```




Tipo da Porta	Comentários	Biblioteca
STD_LOGIC_VECTOR	Coleção do tipo STD_LOGIC.	ieee.std_logic_1164
UNSIGNED	Número inteiro sem sinal.	ieee.std_logic_1164 + ieee.numeric_std
SIGNED	Número inteiro com sinal.	ieee.std_logic_1164 + ieee.numeric_std

Estrutura do Código VHDL

 Exemplo: Entidade para um somador completo.


```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
  
ENTITY somadorcompleto IS  
    PORT (  
        a, b, cin: IN STD_LOGIC;  
        s, cout: OUT STD_LOGIC  
    );  
END somadorcompleto;
```



Estrutura do Código VHDL

 Exemplo: Entidade para um somador de 4 *bits*.


```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
  
ENTITY somador4b IS  
    PORT (  
        A, B: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);  
        S: OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);  
        Cin: IN STD_LOGIC;  
        Cout: OUT STD_LOGIC  
    );  
END somador4b;
```



Estrutura do Código VHDL

- **Arquitetura (ARCHITECTURE):**
 - Bloco **obrigatório** que descreve o funcionamento do sistema digital propriamente dito;
 - As relações entradas/saídas são especificadas na arquitetura.
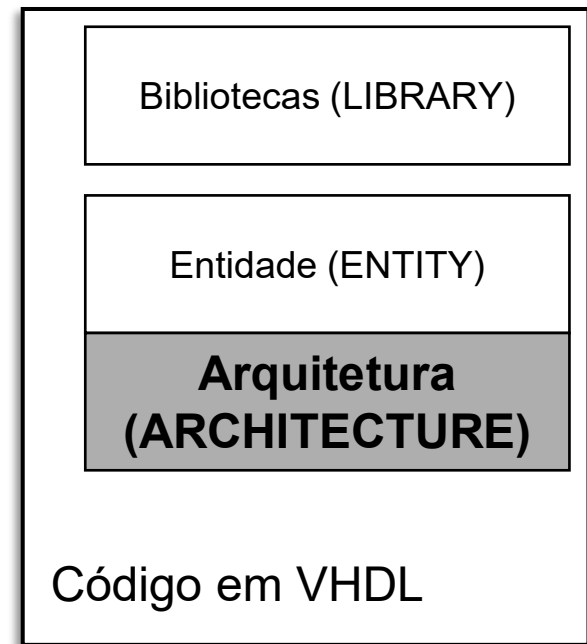
```
ARCHITECTURE nome_arquitetura OF nome_entidade IS
    [pre-ambulo]
BEGIN
    (código)
END nome_arquitetura;
```



Estrutura do Código VHDL

- **Arquitetura (ARCHITECTURE):**
 - Abordagens possíveis para o VHDL:
 - Concorrente \leftrightarrow Lógica Combinacional;
 - Forma padrão do VHDL;
 - Sequencial \leftrightarrow Lógica Sequencial/Combinacional;
 - Ativo somente com o uso das diretivas **PROCESS**, **FUNCTION**, ou **PROCEDURE**.
 - Estrutural \leftrightarrow Constrói sistemas maiores utilizando blocos menores;

Abordagem Concorrente

- Na Abordagem Concorrente (Padrão):
 - Instruções/comandos processados em paralelo;
 - Elementos:
 - Operadores;
 - Lógicos;
 - Aritméticos;
 - Concatenação;
 - Comparação;
 - Deslocamento.
 - Estruturas de seleção;

Operadores do VHDL

- Operadores Lógicos:

Operadores Regulares	
<i>and</i>	Operador and regular
<i>nand</i>	Operador nand regular
<i>or</i>	Operador or regular
<i>nor</i>	Operador nor regular
<i>xor</i>	Operador xor regular
<i>xnor</i>	Operador xnor regular

Operadores Unários	
<i>not</i>	Operador not
<i>and</i>	Operador and de redução
<i>nand</i>	Operador nand de redução
<i>or</i>	Operador or de redução
<i>nor</i>	Operador nor de redução
<i>xor</i>	Operador xor de redução
<i>xnor</i>	Operador xnor de redução


- Exemplos:

```
'1' AND '1' = '1'
'0' XOR '1' = '1'
"0011" XOR "0101" = "0110"
'1' AND "0011" = ('1'AND'0')('1'AND'0')('1'AND'1') ('1'AND'1') = "0011"
AND "1110" = '1' AND '1' AND '1' AND '0' = '0'
OR "1110" = '1' OR '1' OR '1' OR '0' = '1'
```

Operadores do VHDL

Projeto 1 – Somador Completo

 Descreva o circuito corresponde ao somador completo em VHDL utilizando a abordagem por *dataflow*.



Operadores do VHDL

- Operadores Aritméticos:

Operadores Regulares	
+	Soma
-	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão
**	Potenciação
<i>rem</i>	Resto da divisão
<i>mod</i>	Operação módulo

Operadores Unários	
-	Negação
<i>abs</i>	Módulo

- Os operandos podem ser:
 - SIGNED, UNSIGNED: inteiros com ou sem sinal. Necessita da ***numeric_std*** ou ***std_logic_arith***.
 - STD_LOGIC_VECTOR: Necessita da biblioteca ***std_logic_unsigned*** ou ***std_logic_signed***.
 - INTEGER, NATURAL, POSITIVE, FLOAT, UFIXED, SFIXED.

Operadores do VHDL

- **Operador de Concatenação:**

- Servem para juntar os operandos e formar um novo vetor;
- Exemplo:

```
Z_BUS <= A_BIT & B_BIT & C_BIT & D_BIT;
```

Operadores do VHDL

- Operadores de Comparação:

Operadores Regulares

=	Igualdade
/=	Desigualdade
<	Menor que
<=	Menor ou igual que
>	Maior que
>=	Maior ou igual que
minumum(), maximum()	

Retornam um BOOLEAN.
Podem ser utilizados em
estruturas de seleção.

Operadores de Casamento

?=	Igualdade
?/=	Desigualdade
?<	Menor que
?<=	Menor ou igual que
?>	Maior que
?>=	Maior ou igual que

Retornam um STD_LOGIC. Podem
ser utilizados como saída. Requer
a biblioteca
ieee.numeric_std_unsigned

Operadores do VHDL

- **Operadores de Deslocamento:**

- Deslocamentos à esquerda (lógico ou aritméticos): Posições vagas são preenchidas com zero;
- Deslocamentos à direita:
 - Lógico: Posições vagas são preenchidas com zero;
 - Aritmético: Posições vagas são preenchidas com o MSB.
- *Bits* deslocados são perdidos.


Operadores Regulares

SLL	Deslocamento lógico à esquerda
SRL	Deslocamento lógico à direita
SLA	Deslocamento aritmético à esquerda
SRA	Deslocamento aritmético à direita
ROR	Rotacionar à direita
ROL	Rotacionar à esquerda

Operadores do VHDL

Projeto 2 – Somador de 4-bits

 Projete um somador de 4-bits. Implemente o somador com as operações aritméticas. Considere que os dados não possuem sinal.



Abordagem Concorrente

- Principais declarações concorrentes:
 - WHEN/ELSE;
 - WITH/SELECT/WHEN;
- **Diretiva WHEN/ELSE:**

```
target <= value WHEN condition ELSE  
            value WHEN condition ELSE  
            (...)  
            value;
```

- **Diretiva WITH/SELECT/WHEN:**

```
WITH expression SELECT  
    target <= value WHEN condition,  
                value WHEN condition,  
                (...)  
                value WHEN OTHERS;
```

Abordagem Concorrente

Projeto 3 – Unidade Lógica-Aritmética

Implemente uma unidade lógico-aritmética de 8-*bits* que possua a tabela de operação apresentada ao lado.

Seleção			Operação
x	y	z	
0	0	0	$S = A + B$
0	0	1	$S = A - B$
0	1	0	$S = A + 1$
0	1	1	$S = A$
1	0	0	$S = A \text{ and } B$
1	0	1	$S = A \text{ or } B$
1	1	0	$S = A \text{ xor } B$
1	1	1	$S = \text{not } A$

Abordagem Estrutural

- Pode-se utilizar componentes menores, já definidos, para se construir componentes (projetos) maiores;
- Utilização da diretivas **COMPONENT** e **PORT MAP** e uso de **SIGNAL**.

Abordagem Estrutural

- **SIGNAL:**

- Variáveis intermediárias que podem assumir valores de outros circuitos;
- Equivalente a um fio em uma ligação física;
- Os sinais são utilizados nas seguintes premissas:
 - Quando se deseja levar uma informação de um componente a outro ou;
 - Quando se deseja atribuir valores intermediários resultantes de expressões lógicas.
- Os **SIGNALS** são declarados no preambulo da arquitetura.
- Declaração:

```
SIGNAL signal_name: signal_type [range] [:= default_value];
```

Abordagem Estrutural

- **COMPONENT:**

- Blocos elementares de lógica que podem ser ligados entre si para gerar blocos maiores;
- Os blocos devem estar definidos no projeto VHDL;

```
COMPONENT nome_do_componente IS
PORT (
    nome_da_porta : modo_de_operação tipo_da_porta;
    nome_da_porta : modo_de_operação tipo_da_porta;
    ...);
END COMPONENT;
```

Abordagem Estrutural

- Após invocar os componentes, é necessário instancia-los no código.
- Forma de instanciar:

```
label: [COMPONENT] component_name PORT MAP (port_list);
```

- Tipos de Associação: forma que as entradas e saídas estão ligadas;
 - Lista;
 - As entradas/saídas são colocadas na ordem no qual foram declaradas na entidade;
 - A ordem importa;
 - Nome;
 - As entradas/saídas são associadas a pinos específicos da entidade usando o operador =>;
 - A ordem não importa;

Abordagem Estrutural

- Exemplo:

```
COMPONENT nand3 IS
  PORT (
    a1, a2, a3: IN STD_LOGIC;
    b: OUT STD_LOGIC
  );
END COMPONENT;
```


```
nand3_1: nand3 PORT MAP (x1, x2, x3, y);
nand3_2: nand3 PORT MAP (a1=>x1, a2=>x2, a3=>x3, b=>y);
nand3_3: nand3 PORT MAP (x1, x2, x3, OPEN);
nand3_4: nand3 PORT MAP (a1=>x1, a2=>x2, a3=>x3, b=>OPEN);
```

Abordagem Estrutural

Projeto 4 – Somador de 4-bits

Projete um somador de 4-bits em VHDL. Para isso:

 - Inicie o seu projeto com um somador completo.
- Utilizando o somador completo do item (b), implemente o somador de 4-bits.



Abordagem Sequencial

- Instruções/comandos são processados sequencialmente;
- Como a abordagem concorrente é a padrão, trechos de código sequenciais precisam ser especificados no código VHDL por meio da diretivas:
 - **PROCESS;**
 - FUNCTION ou
 - PROCEDURE.

Abordagem Sequencial

- Diretiva **PROCESS**:

```
[label:] PROCESS (lista_de_sensibilidade)
    [VARIABLE (nome) (tipo) [range] [:= valor_inicial;]]
BEGIN
    (código)
END PROCESS [label];
```

Abordagem Sequencial

- Diretiva **PROCESS**:

```
[label:] PROCESS (lista_de_sensibilidade)  
    [VARIABLE (nome) (tipo) [range] [:= valor_inicial;]]  
BEGIN  
    (código)  
END PROCESS [label];
```

- Lista de Sensibilidade:
 - Variáveis no qual o PROCESS será executado, caso mudem.

Abordagem Sequencial

- Diretiva **PROCESS**:

```
[label:] PROCESS (lista_de_sensibilidade)
    [VARIABLE (nome) (tipo) [range] [:= valor_inicial;]]
BEGIN
    (código)
END PROCESS [label];
```

- **VARIABLE:**

- São objetos de dados usados para armazenar valores intermediários ou temporários, em estruturas sequenciais do VHDL

Abordagem Sequencial

- Diretiva **PROCESS**:
 - Diferença do **SIGNAL** para **VARIABLE**:
 - **VARIABLE** pode ser usado apenas em procedimento. **SIGNAL** podem ser usado tanto em procedimentos, como fora deles.
 - O **VARIABLE** é atualizado imediatamente, já o **SIGNAL** é atualizado a depender se o circuito é combinacional ou sequencial.
 - **VARIABLE** é local para cada procedimento.
 - O **VARIABLE** utiliza o símbolo de atribuição :=

Abordagem Sequencial

- Diretiva **PROCESS**:

```
[label:] PROCESS (lista_de_sensibilidade)
    [VARIABLE (nome) (tipo) [range] [:= valor_inicial;]]
BEGIN
    (código)
END PROCESS [label];
```

- Código:
 - Operações lógicas, aritméticas, de atribuição;
 - Diretivas de seleção:
 - IF/ELSIF/ELSE;
 - CASE;

Abordagem Sequencial

- Diretiva **CASE**:

```
CASE (identificador) IS  
    WHEN (valor) => (ações);  
    WHEN (valor) => (ações);  
    ...  
END CASE;
```


- Diretiva **IF/ELSIF/ELSE**:

```
IF (condição) THEN (ações);  
ELSIF (condição) THEN (ações);  
...  
ELSE (ações);  
END IF;
```

Abordagem Sequencial


Projeto 5 – Registrador com Enable e Reset

Descreva um registrador de 4 *bits* com entrada de *enable* (*en*) e *reset* (*rst*). O registrador possui uma entrada de controle *en*, que quando *en* = 1, deve-se efetuar a carga a cada pulso de *clock*. Caso contrário (*en* = 0), o último valor é mantido. O sinal de *rst* é assíncrono, ou seja, quando *rst* = 1, o registrado é zerado independente do sinal de *clock*. O registrador é sensível à borda de subida do relógio.

 

Máquinas de Estados

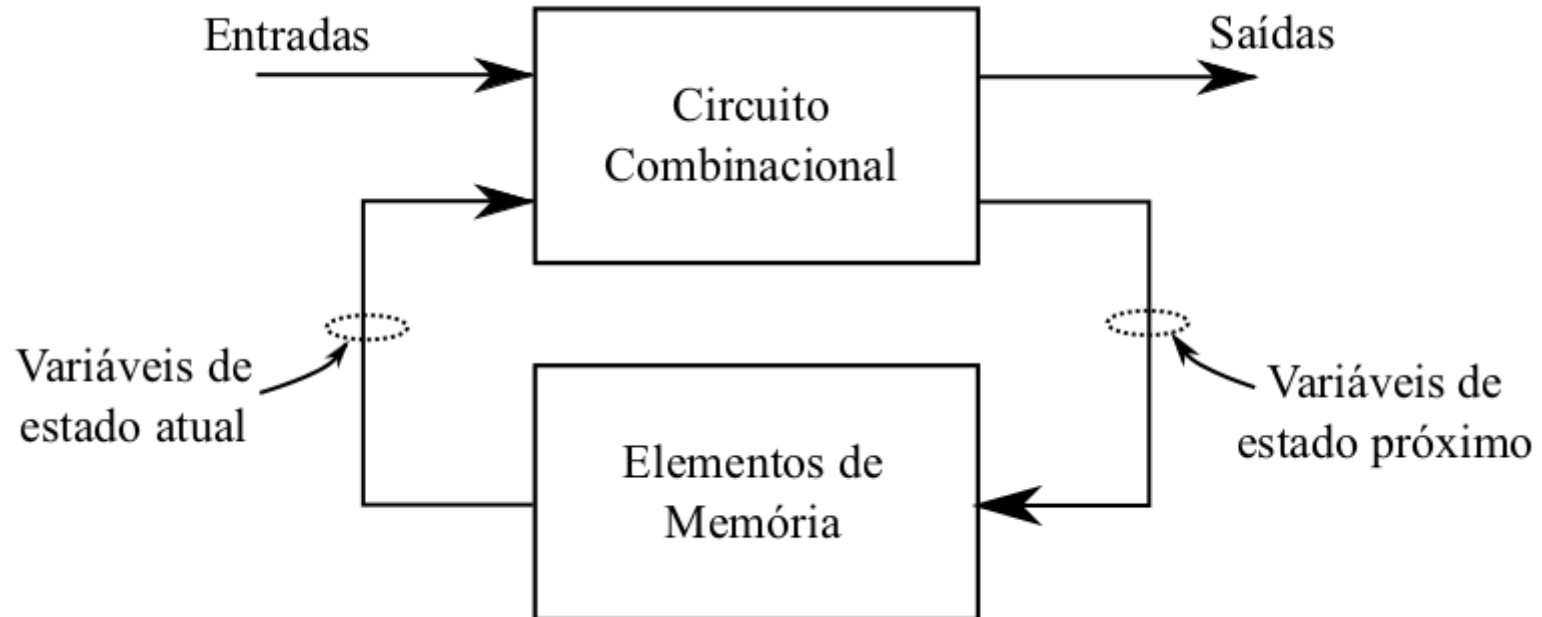- Estrutura Geral para Máquinas de Estados:
 - Circuito Combinacional;
 - Elementos de Memória (Registrador de Estados);



Máquinas de Estados

- Os estados devem ser codificados e declarados como um novo tipo;
- O estado deve ser armazenado em **SIGNAL**;
- São necessários dois processos;
 - Primeiro processo:
 - Sensibilidade: Sinais de *Clock* e de *Reset*;
 - Registrador de estado;
 - Pode-se utilizar um sinal de *Reset* assíncrono.

Máquinas de Estados

- De forma a facilitar a codificação VHDL, pode-se criar um novo tipo de SIGNAL (enum) para representar o estado;
- Outros tipos podem ser definidos pelo usuário utilizando a diretiva TYPE;
- Exemplo: Tipo estado que pode assumir os valores A, B, C e D.


```
TYPE estado IS (A, B, C, D);
```

- Segundo processo:
 - Analisa o estado presente e as entradas (caso Mealy) para gerar a *saída*;
 - Sensibilidade: Estado Atual e Entrada;
 - Deve-se utilizar um **CASE**, com identificador de variável de estado, para definir a saída;

Máquinas de Estados

Projeto 6 – Máquina de Estados

 Implemente a máquina de estados com o diagrama de transição apresentado na Figura ao lado.



Máquinas de Estados Algorítmicas

- São máquinas de estados que permitem realizar operações aritméticas nos estados e tem armazenamento local (registradores internos);
- Formas de projeto:
 - Utilizar a mesma estrutura de uma máquina de estados, porém utilizando **SIGNAL** para armazenamento das informações;
 - Topologia RTL (*datapath* + controlador).

Máquinas de Estados Algorítmicas

Projeto 7 – Máquina de Estados Algorítmicas

Implemente uma máquina de estados algorítmicas que apresente o seguinte funcionamento:

- A máquina deve possuir um registrador interno, denominado de *tot* (8 bits);
- Inicialmente $tot = 0$;
- Quando uma entrada $x = 0$, adiciona-se a entrada *value* (8 bits) ao registrador *tot* ($tot = tot + value$);
- Sincronizar o botão x , ou seja, ele pode ser nível lógico baixo por mais de um pulso de relógio, mas deve-se executar apenas uma soma.


Máquinas de Estados Algorítmicas

Projeto 7 – Máquina de Estados Algorítmicas

Registradores: tot (8 bits)


Entradas: clk, rst, x, value (8 bits)

Saídas: tot (8 bits)

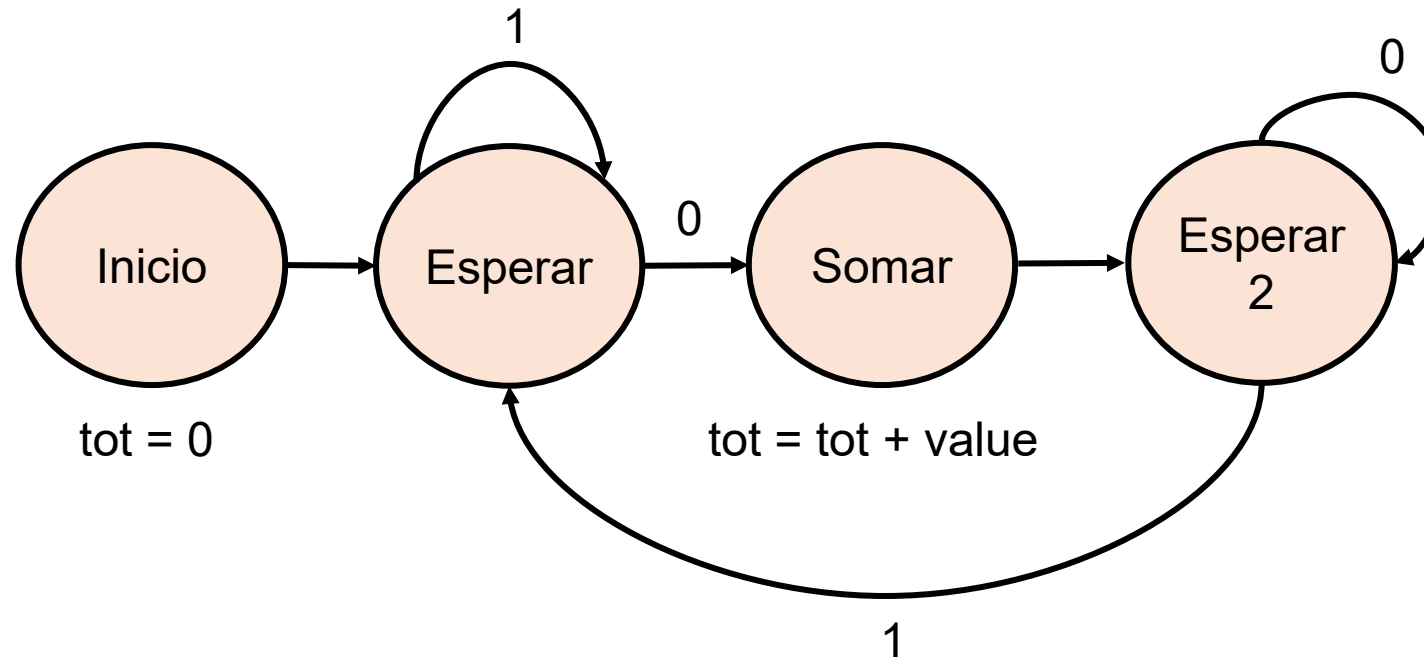

Bancada de Testes (*Testbench*)

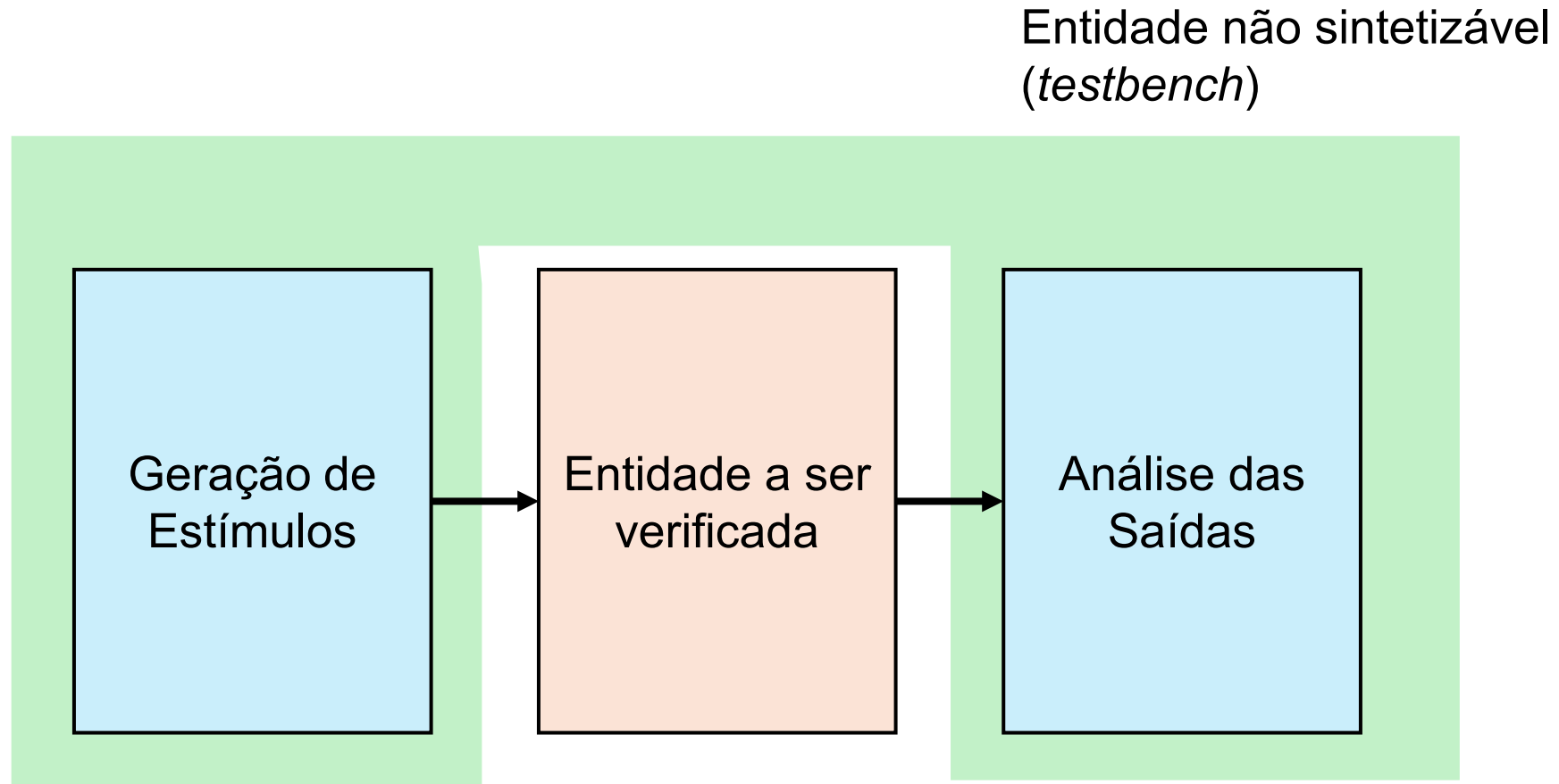- *Testbench*: Script automatizado para simulação (verificação) de módulos descritos em linguagem de descrição de *hardware*;
- Visão geral de um *testbench*:



Bancada de Testes (*Testbench*)

- Os *testbench* não possuem entradas;
- A entidade a ser testada deve ser instanciado no *testbench*;
- As entradas e saídas devem ser declaradas como **SIGNAL**;
- Processo de Estimulos:
 - Responsável por gerar todos os sinais de entrada (com exceção do sinal de *clock*);
 - Estimulos devem ser adicionados antes da diretiva **WAIT FOR** xx ns;
 - Adicionar a biblioteca **STD.ENV.STOP** para usar a diretiva **STOP** para encerrar a simulação.

Bancada de Testes (*Testbench*)

- Geração de *Clock*:

- Responsável por gerar o sinal de *clock*;
- Formato geral:

```
clk <= not clk after clock_period / 2;
```

- **clock_period** deve ser uma constante declarada com o período de *clock*;

```
constant clock_period: time := 10 ns;
```

Referências de Estudo

